

<<现代小家电电路精汇>>

图书基本信息

书名：<<现代小家电电路精汇>>

13位ISBN编号：9787508257181

10位ISBN编号：7508257189

出版时间：2009-7

出版时间：金盾出版社

作者：梁宗裕，刘瑞屏 主编

页数：242

译者：刘瑞屏

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<现代小家电电路精汇>>

前言

随着我国城乡居民生活水平的不断提高和电子技术的高速发展,我国小家电产业发展非常迅速,新产品不断涌现,具有新型控制功能、用途各异的小家电已大量进入城乡的千家万户,成为现代家庭的得力助手。

与此同时,大量的维修工作也随之而来。

由于小家电随机一般不附带电路图,致使小家电的维修资料匮乏,维修难度增大。

为帮助广大维修人员排忧解难,我们组织了小家电研发技术人员、生产第一线的维修技师实绘了常用小家电电路图,并汇编成书。

本书精选了16大类产品拥有量大、技术含量高的新型小家电电路图320余幅,并在电路图中标注元器件名称和序号,对于重要元器件还标出其型号、规格和电气参数,可以帮助维修人员准确快捷地选用损坏的元器件,加快小家电维修的速度。

精选的16大类产品包括:电磁炉、微波炉、电饭锅与电热锅、豆浆机、饮水机、电热水瓶、消毒柜、抽油烟机、热水器、吸尘器、视力保健灯、电子镇流器、电子节能灯、电风扇、电暖器、保健治疗仪

。

<<现代小家电电路精汇>>

内容概要

本书精选了社会拥有量大和技术含量高的16大类新型小家电电路图320余幅，主要包括：电磁炉、微波炉、电饭锅与电热锅、豆浆机、饮水机、电热水瓶、消毒柜、抽油烟机、热水器、吸尘器、视力保健灯、电子镇流器、电子节能灯、电风扇、电暖器、保健治疗仪等。

具有资料丰富、实用性强的特点，是家电维修人员不可缺少的工具书，亦可供小家电研发人员参考。

<<现代小家电电路精汇>>

书籍目录

一、电磁炉 一、电磁炉 图1-1 立邦ECI6NA电磁炉电路图之一（按键及显示）图1-2 立邦ECI6NA电磁炉电路图之二（高压/低压电源）图1-3 立邦ECI6NA电磁炉电路图之三（控制板）图1-4 奔腾PC20C电磁炉电路图之一（控制板）图1-5 奔腾PC20C电磁炉电路图之二（按键及显示）图1-6 万宝DCZ-15电磁炉电路图 图1-7 希贵C-18电磁炉电路图 图1-8 汇成HC-16电磁炉电路图之一（控制板）图1-9 汇成HC-16电磁炉电路图之二（按键及显示）图1-10 威的VL-8000电磁炉电路图之一（高压/低压电源）图1-11 威的VL-000电磁炉电路图之二（按键及显示）图1-12 威的VL-8000电磁炉电路图之三（控制板）图1-13 富士宝IH-P50电磁炉电源及功率驱动电路图 图1-14 富士宝IH-1000H电磁炉电路图 图1-15 富士宝IH-PI908电磁炉控制板电路图 图1-16 金灶KJ-08H电磁茶炉电路图之一（控制板）图1-17 金灶KJ-08H电磁茶炉电路图之二（按键及显示）图1-18 尚朋堂SR-1601A电磁炉电路图之一（按键及显示）图1-19 尚朋堂SR-1601A电磁炉电路图之二（功率输出）图1-20 尚朋堂SR-1601A电磁炉电路图之三（控制板）图1-21 美的MC-EFI97电磁炉电路图之一（控制板）图1-22 美的MC-EFI97电磁炉电路图之二（按键及显示）图1-23 格力GCI6电磁炉电路图二、微波炉 图2-1 格兰仕WD800B（R20）微波炉电路图 图2-2 格兰仕WD800ASP25R微波炉电路图 图2-3 格兰仕WP900FSL23-5S微波炉电路图 图2-4 格兰仕WG900AL23微波炉电路图 图2-5 格兰仕WD900G微波炉电路图 图2-6 格兰仕WD8008微波炉电路图之 图2-7 格兰仕WD8008微波炉电路图之二（电源）图2-8 格兰仕WD8008微波炉电路图之三（按键）图2-9 格兰仕WD8008微波炉电路图之四（控制板）图2-10 格兰仕WD800BS微波炉电路图之 图2-11 格兰仕WD800BS微波炉电路图之二（按键）图2-12 格兰仕WD800BS微波炉电路图之三（控制板）图2-13 LG牌MS-2578T微波炉电路图 图2-14 LG牌MG-4978T微波炉电路图 图2-15 LG牌MS-1977MT微波炉电路图 图2-16 LG牌MS-2587D微波炉电路图 图2-17 LG牌MG-5576MD微波炉电路图 图2-18 LG牌MG-5578MT微波炉电路图 图2-19 LG牌MG-5588SDT微波炉电路图 图2-20 上菱WP650A微波炉控制板电路图 图2-21 海尔HR-8752GM微波炉电路图 图2-22 海尔HR-8801M微波炉电路图 图2-23 海尔HR-8805T微波炉电路图 图2-24 希贵WD800A微波炉电路图之一 图2-25 希贵WD800A微波炉电路图之二（控制板）图2-26 安宝路MB-23微波炉电路图之一（控制板）图2-27 安宝路MB-23微波炉电路图之二 图2-28 安宝路WD850ES微波炉电路图之一 图2-29 安宝路WD850ES微波炉电路图之二（电源）图2-30 安宝路WD850ES微波炉电路图之三（按键）图2-31 安宝路WD850ES微波炉电路图之四（控制板）三、电饭锅与电热锅 图3-1 万家乐CFXB45-31定时自动电饭锅电路图 图3-2 红心CFXB50-CI8定时自动电饭锅电路图 图3-3 红心CFXB40-DSI5电脑电饭锅电路图之一（控制板）图3-4 红心CFXB40-DSI5电脑电饭锅电路图之二（电源）图3-5 三源牌电脑电饭锅电路图之一 图3-6 三源牌电脑电饭锅电路图之二（控制板）图3-7 尚朋堂SC-1253电脑电饭锅电路图之 图3-8 尚朋堂SC-1253电脑电饭锅电路图之二（控制板）图3-9 创星CFXB60-3A电脑电饭锅电路图四、豆浆机 五、饮水机 六、电热水瓶 七、消毒柜 八、抽油烟机 九、热水器 十、吸尘器 十一、视力保健灯 十二、电子镇流器 十三、电子节能灯 十四、电风扇 十五、电暖器 十六、保健治疗仪

<<现代小家电电路精汇>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>